

## Resistor-Capacitor Circuits


PH 112

Charge - Short time: wire

Long time: open switch

Discharge - Short time: battery

Long time: wire

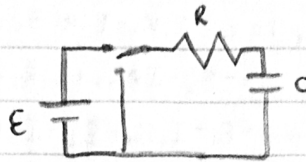

Discharge

$$\frac{dQ}{dt}R + \frac{Q}{C} = 0 \quad Q = Q_0 e^{-t/RC} = CE e^{-t/RC}$$
$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC} = I_0 e^{-t/RC}$$

$$\tau = RC$$

Charge

$$\mathcal{E} = R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C}$$
$$Q = Q_0 (1 - e^{-t/RC}) = C\mathcal{E} (1 - e^{-t/RC})$$